

Schéma elektrického obvodu

1. 6. - 7. 6. 2020

- 1. Učebnice str. 97 – 98, nastuduj**
- 2. Úkoly: učebnice str. 98/1,2,3 do sešitu**
- 3. Pracovní sešit: str. 41/2**
- 4. Opakování s počítačem (ctrl + levé tlačítko myši)**

Odpovězte na otázky, zkontrolujte správnost řešení

<https://www.skolasnadhledem.cz/game/2712>

<https://www.skolasnadhledem.cz/game/2727>

- 5. Zapiš nebo nalep do sešitu**

Schéma elektrického obvodu

- Schéma elektrického obvodu je zjednodušený obrázek, který zobrazuje pomocí schematických značek součásti elektrického obvodu a způsob jejich spojení
- vodivému propojení zdrojů elektrického napětí se spotřebiči říkáme elektrický obvod
- Elektrický obvod je obvykle sestaven:
 - ze zdroje elektrického napětí, z elektrického spotřebiče, ze spínače, z vodičů

Tohle je poslední práce, kterou vám zadávám v tomto školním roce.

Zbytek kapitoly bude přesunut do 8. ročníku.

Děkuji rodičům i žákům za spolupráci. Uvidíme se příští týden.

Své úkoly a referáty mi můžete posílat na adresu: michaela.stipska@gmail.com

